

# 1 Problématique

Un ordinateur manipule des données codées sous forme de *bits* en mémoire. Des combinaisons de transistors assurent des opérations booléennes élémentaires.

À partir de ces éléments, comment réaliser une addition de nombres binaires ?

Comment traduire le programme assembleur de l'addition (vu précédemment) en circuit électronique ?

## 2 Fonctions logiques

### 2.1 Notations booléennes

Les portes logiques évoquées dans les cours précédents peuvent être vues comme des fonctions booléennes élémentaires. On note ainsi les fonctions associées à chaque porte :

- $\neg(x)$  pour NOT
- $\wedge(x)$  pour AND
- $\vee(x)$  pour OR


### 2.2 Nouvelle porte logique

Une porte logique élémentaire est également fréquemment utilisée dans les circuits électroniques : le **ou exclusif XOR**. Sa fonction booléenne associée se note  $\oplus$ .


fromage ou dessert

x	y	$x \oplus y$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Tableau 1 – Fonction XOR

 

Symbole américain

 

Symbole européen

### 2.3 Opérations booléennes

Nous pouvons imaginer des fonctions booléennes complexes et déterminer leurs tables de vérité. Par exemple la fonction suivante  $f$  est définie par :

$$f(x, y, z) = (x \wedge y) \oplus (\neg y \vee z)$$

Nous pourrions écrire :

$$(x \text{ AND } y) \text{ XOR } (\text{NOT } y \text{ OR } z)$$

### Activité 1 :

1. La fonction  $f$  a trois paramètres. Combien de combinaisons possibles peut-on réaliser avec ces paramètres ?
2. Établir la table de vérité des différentes expressions ci-après (tableau 2).
3. En déduire la table de vérité de  $f$  (tableau 3).

x	y	z	$(x \wedge y)$	$\neg y$	$(\neg y \vee z)$
0	0	0			
0	0	1			
...	...	...			

Tableau 2 – Table de vérité de plusieurs expressions

x	y	z	$(x \wedge y) \oplus (\neg y \vee z)$
0	0	0	
0	0	1	
...	...	...	

Tableau 3 – Table de vérité de  $f$

## 3 Réaliser un additionneur

### 3.1 Décomposition

Pour additionner deux nombres de  $n$  bits il faut additionner bit à bit et prendre en compte une éventuelle retenue.

La première étape consiste à construire un additionneur 1 bit. Il est lui-même construit à partir de circuit plus simple : *le demi-additionneur*.

Refaire un exemple d'addition

### 3.2 Demi-additionneur

Un demi-additionneur prend deux bits en entrée  $e_0$  et  $e_1$  et renvoie la somme  $e_0 + e_1$  en sortie  $s$ . Il faut prendre en compte une éventuelle retenue  $c$ . La table de vérité correspondante est (Tableau 4) :

### Activité 2 :

1. Quelles fonctions logiques reconnaît-on en  $s$  et  $c$  ?
2. En déduire le schéma du demi-additionneur 1 bit.

$e_0$	$e_1$	$s$	$c$
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

Tableau 4 – Table de vérité du demi-additionneur

$$s = e_0 \oplus e_1$$

$$c = e_0 \wedge e_1$$

### 3.3 Additionneur 1 bit

Dans une addition bit à bit il faut prendre en compte l'éventuelle retenue de l'addition précédente. Ainsi un additionneur 1 bit prend trois entrées  $e_0$ ,  $e_1$  et la retenue précédente  $c_0$ . Il renvoie une sortie  $s = e_0 + e_1 + c_0$  et une retenue éventuelle  $c$ .

En combinant deux demi-additionneurs nous pouvons construire un additionneur 1 bit.

#### Activité 3 :

1. Établir la table de vérité de l'additionneur 1 bit.
2. Sur la figure 1 placer les entrées  $e_0$ ,  $e_1$ ,  $c_0$  et les sorties  $s$  et  $c$ .

 


FIGURE 1 – Additionneur 1 bit

logiciel logisim ? <http://ww2.ac-poitiers.fr/techno-si/spip.php?article348>